




SAPIENZA

 UNIVERSITÀ DI ROMA

 DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Esempi di Interconnessione tra registri

Prof. Daniele Gorla



SAPIENZA


 UNIVERSITÀ DI ROMA

 DIPARTIMENTO DI INFORMATICA


Esempio 1

Sia R_s un registro sorgente e siano Rd_0, Rd_1, Rd_2 ed Rd_3 quattro registri destinazione. Si progetti la rete di interconnessione tale che, quando in_Rd vale 1, il contenuto di R_s viene trasferito in Rd_j , dove j è codificato in binario dai due bit meno significativi di R_s . Si dettagli il progetto fino alle porte logiche.

SOLUZIONE:

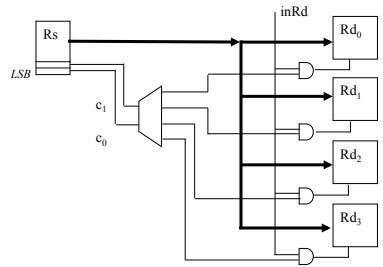

Soluzione (cont.)




SAPIENZA


 UNIVERSITÀ DI ROMA

 DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Dovendo dettagliare fino a livello di porte logiche, esplicitiamo il decodificatore. La tabella di verità del decodificatore si presenta nel seguente modo, dove r_0, r_1, r_2 ed r_3 sono le uscite del decodificatore, usate poi per costruire (in AND con il segnale in_Rd) il segnale di abilitazione dei registri Rd_0, Rd_1, Rd_2 ed Rd_3 , rispettivamente:

| c_0 | c_1 | r_0 | r_1 | r_2 | r_3 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

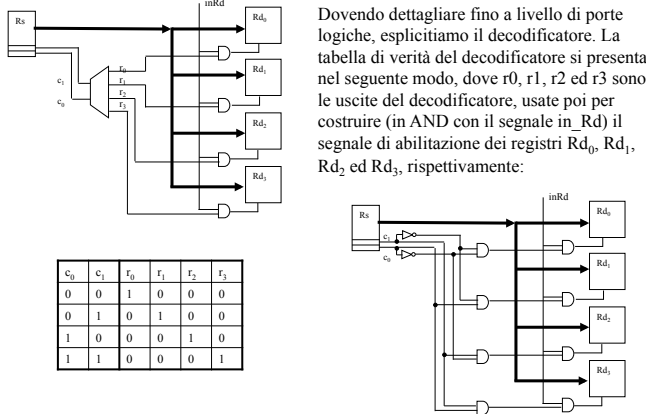



SAPIENZA

 UNIVERSITÀ DI ROMA

 DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Esempio 2


Si progetti un sistema di trasferimento fra i registri R_0, R_1 ed R_2 tale che:

- R_0 viene portato in R_1 se $R_1 > R_2$;
- R_1 viene portato in R_2 se $R_0 < R_1$;
- R_2 viene portato in R_0 se $R_0 = R_1 \mid R_2$ (dove \mid indica l'OR bit a bit).

Si utilizzino nel progetto moduli combinatori noti (per esempio, ADD, CMP, ...)

SOLUZIONE:

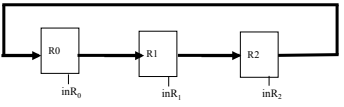
La rete di interconnessione si realizza mettendo insieme tre schemi di trasferimento 1-a-1:



Soluzione (1)



 Bisogna poi progettare la parte circuitale che permette di ottenere i valori dei segnali di controllo in R_0 , in R_1 e in R_2 . Le condizioni poste per ottenere i primi due trasferimenti suggeriscono di utilizzare le uscite di due comparatori:



5

Soluzione (2)



Per progettare la parte combinatoria che permette di ottenere in R_0 seguiamo il metodo di sintesi visto per le reti combinatorie. Siano $x_1 \dots x_k, y_1 \dots y_k$ e $z_1 \dots z_k$ i bit contenuti in R_0, R_1 ed R_2 rispettivamente. Ovviamente, l'uguaglianza tra R_0 e l'OR bit a bit tra R_1 ed R_2 si ottiene verificando l'uguaglianza bit a bit; pertanto, stendiamo la tabella di verità che ci permette di trovare la funzione c_i tale che $c_i = 1$ se e solo se $x_i = y_i \text{ OR } z_i$:

| x_i | y_i | z_i | c_i |
|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Dalla mappa di Karnaugh si ottiene la seguente espressione per c_i :

$$c_i = \bar{x}_i \bar{y}_i \bar{z}_i + x_i (y_i + z_i)$$


Mettendo in AND tutte le condizioni c_i ottenute con il metodo appena illustrato, si ottiene la condizione in R_0 .

6


Soluzione (3)



 Volendo usare dei moduli combinatori anche per la progettazione di in R_0 , definiamo il circuito OR:



Allora avremo:

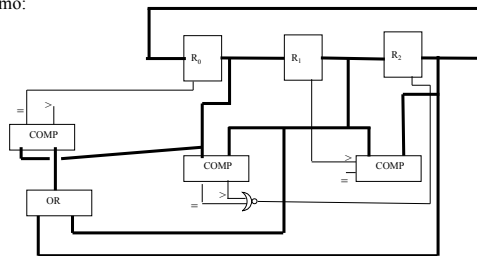

7

Esempio 3



Progettare una rete di interconnessione "multi-molti" che consenta di caricare il contenuto di 2 fra N registri $R_1 \dots R_N$ da k bit su 1 fra M dispositivi di elaborazione $E_1 \dots E_M$ a due ingressi (la comunicazione avviene fra 2 su N sorgenti ed 1 su M destinazioni).


Disegnare lo schema a blocchi evidenziando tutti i segnali di controllo necessari per:

- selezionare 2 fra gli N registri sorgente (ovvero i due operandi);
- convogliare i 2 operandi in ingresso ad uno fra gli M dispositivi di elaborazione.


Disegnare poi lo schema circuitale (quindi con tutti i dettagli fino al livello di FF, porte logiche, numero e ruolo dei segnali di controllo necessari) per il caso di:

- 3 registri sorgente a due bit ($N=3, k=2$), con FF di tipo JK;
- 2 dispositivi destinazione ($M=2$), di cui uno sia un sommatore aritmetico e l'altro un circuito logico che esegua l'AND bit a bit fra i due registri sorgente selezionati.

8

 **SAPIENZA**
UNIVERSITÀ DI ROMA
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA


Soluzione (1)

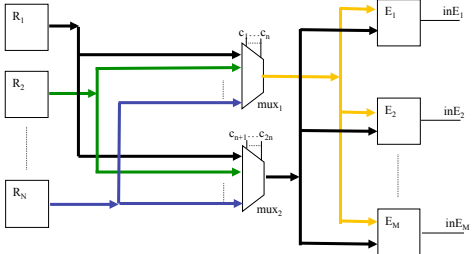

C'è un (insieme di k) MUX per ogni operando da inviare alle unità di elaborazione: MUX1 seleziona il primo operando tra gli N registri sorgente per mezzo dei segnali di controllo $c_1 \dots c_n$; MUX2 seleziona il secondo operando per mezzo dei segnali di controllo $c_{n+1} \dots c_{2n}$, dove, naturalmente, n è la parte intera superiore di $\log_2 N$.


Ogni unità di elaborazione è dotata di un segnale di controllo in_E_j per abilitare la lettura e l'elaborazione degli operandi presenti sulle linee di ingresso all'unità j .

9

 **SAPIENZA**
UNIVERSITÀ DI ROMA
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Soluzione (2)

$N=3, k=2, M=2$:

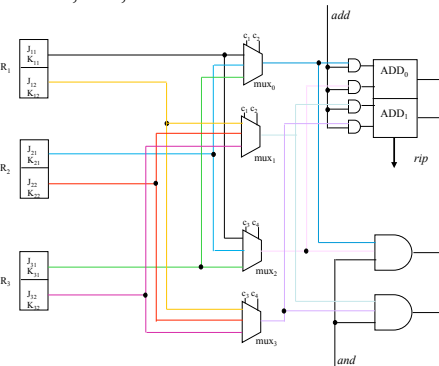

mux0 seleziona il bit meno significativo del primo operando e mux1 seleziona il bit più significativo del primo operando (sono quindi controllati dalle stesse linee $c1$ e $c2$); mux2 seleziona il bit meno significativo del secondo operando e mux3 seleziona il bit più significativo del secondo operando (hanno le stesse linee di controllo $c3$ e $c4$).

L'operazione viene scelta ponendo le linee add (corrispondente ad in_E1) e and (corrispondente ad in_E2) a 1. Infine, rip è usata per segnalare l'eventuale riporto in uscita dall'addizionatore.

10