


Nome e Cognome _____

Esercizio 1 (2 punti) Dato $X = -29,675_{10}$, lo si converta in base 2 nella rappresentazione in virgola mobile, usando 10 bit per la mantissa e 4 per l'esponente.

Esercizio 2 (4 punti) Dati $A = -24_{10}$ e $B = 37_{10}$ li si converta nella rappresentazione in complemento a 2 e si esegua la somma $A+B$ e la differenza $A-B$ in tale rappresentazione, verificando i due risultati.
N.B. Per rappresentare A e B usare il numero di bit necessario per esprimere sia $A+B$ che $A-B$.


Esercizio 3 (3 punti) Disegnare l'automata che riceve in ingresso un bit x e produce in uscita 1 se negli ultimi 3 bit ricevuti c'è un solo 1, anche nel caso di eventuali sovrapposizioni.

 Esercizio 4 (8 punti) Dato il seguente automa, eseguire la procedura di minimizzazione (2 punti) e disegnare l'automata minimo (1 punto).



Progettare la rete sequenziale che realizza l'automata minimo. In particolare: stendere la tavola degli stati futuri considerando un flip flop di tipo D per il bit più significativo e un flip flop di tipo JK per il secondo (2 punti); ricavare le espressioni minimali per le funzioni di eccitazione e le uscite (2 punti); disegnare il circuito (1 punto).

 Esercizio 5 (8 punti) Dato il circuito in figura:



- a) Si ricavi l'espressione di z (2 punti).
- b) Si ricavi dall'espressione ottenuta nel punto a), l'espressione in forma canonica SOP (1 punto).
- c) Si scriva l'espressione in forma minimale POS (1 punto).
- d) Si realizzi z con PLA (2 punti).
- e) Si realizzi z con sole porte NAND (2 punti).

Esercizio 6 (6 punti). Si considerino 4 registri sorgente S_1, S_2, S_3 e S_4 e un registro destinazione D . Si progetti la rete di interconnessione che permette i seguenti trasferimenti:

- se S_3 è pari e non negativo \rightarrow il prodotto logico ($S_1 \text{ AND } S_2$) viene trasferito in D ;
- se S_3 è pari e negativo $\rightarrow S_2$ viene trasferito in D ;
- se S_3 è dispari e non negativo $\rightarrow S_3$ viene trasferito in D ;
- se S_3 è dispari e negativo \rightarrow la somma algebrica ($S_3 + S_4$) viene trasferita in D .

Il trasferimento in D è abilitato se $S_1 > S_2$.

Si specifichi lo schema di interconnessione con tutti i segnali di controllo, usando moduli combinatori noti (per es., ADD, MUX, DECOD, ...) con ingressi e uscite da n bit.