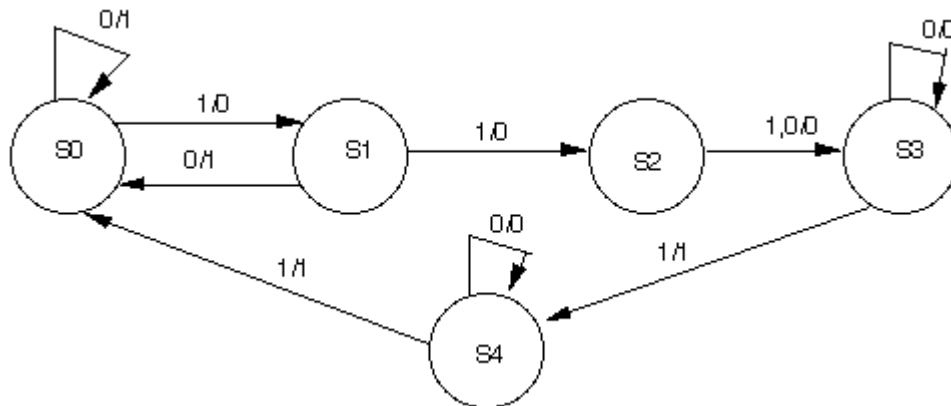


15 Settembre 1999 - Esercizio 1 (15 punti)

Analizzare l'automa in figura 1 e progettare il relativo circuito sequenziale, utilizzando per il progetto del circuito combinatorio relativo **una memoria ROM**. Usare FF di tipo SR.




Soluzione

1. Poiché l'automa ha 5 stati, sono necessari 3 FF di tipo SR
2. Una possibile codifica degli stati è la seguente:
 $S0 \rightarrow Q_2Q_1Q_0 = 000$, $S1 \rightarrow 001$, $S2 \rightarrow 010$, $S3 \rightarrow 011$, $S4 \rightarrow 100$
3. L'automa ha un input ed 1 output, che indicheremo rispettivamente con $x(t)$ e $y(t)$
4. La tabella degli stati futuri è la seguente:

X q2 q1 q0 (t)	q2 q1 q0 (t+1)	S2 R2 S1 R1 S0 R0 (t)	Y (t)
0000	000	0 X 0 X 0 X	1
0001	000	0 X 0 X 0 1	1
0010	011	0 X X 0 1 0	0
0011	011	0 X X 0 X 0	0
0100	100	X 0 0 X 0 X	0
0101	XXX	XXXXXX	X
0110	XXX	XXXXXX	X
0111	XXX	XXXXXX	X
1000	001	0 X 0 X 1 0	0
1001	010	0 X 1 0 0 1	0
1010	011	0 X X 0 1 0	0
1011	100	1 0 0 1 0 1	1
1100	000	0 1 0 X 0 X	1
1101	XXX	XXXXXX	X
1110	XXX	XXXXXX	X
1111	XXX	XXXXXX	X


Da essa si deriva la ROM desiderata:

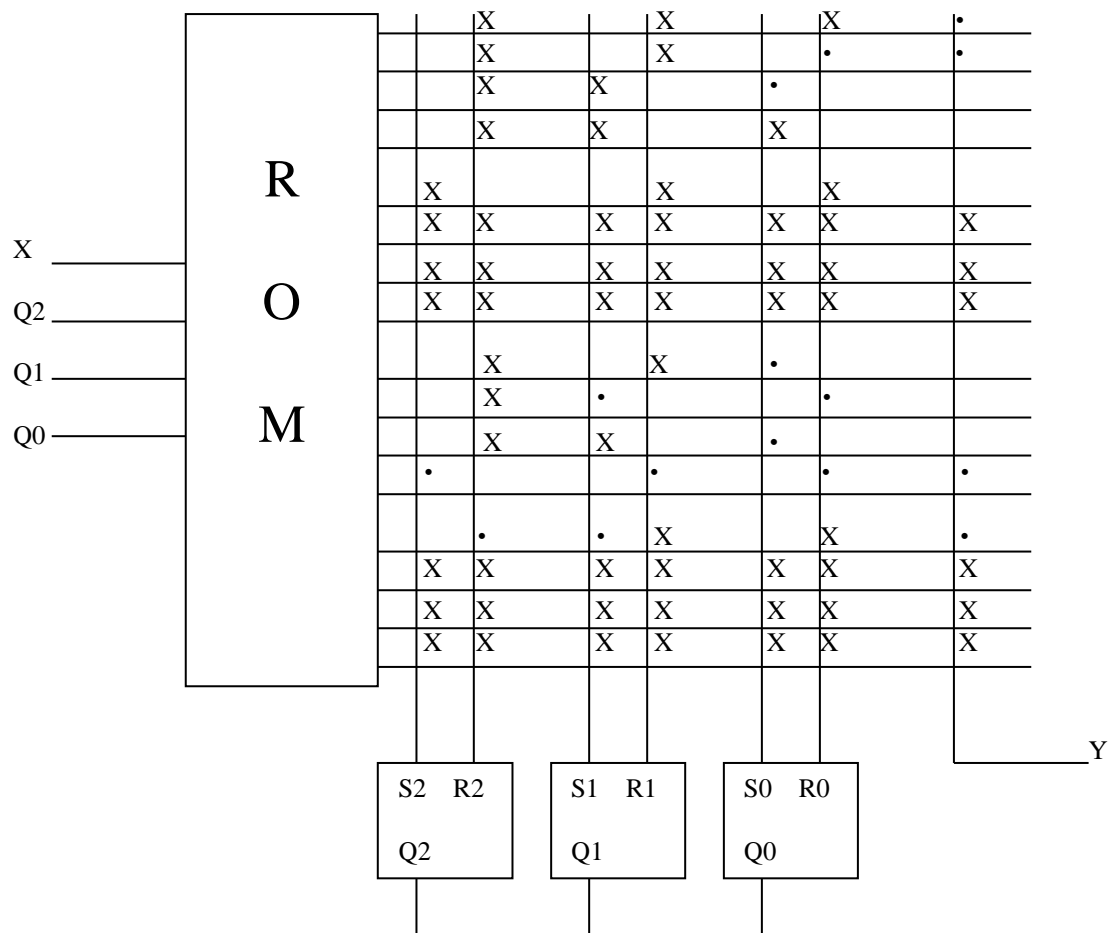

N.B.: in realtà in una ROM non ha senso memorizzare un “don’t care”. Lo abbiamo scritto lo stesso per intendere che in quelle posizioni possiamo memorizzare indifferentemente un 1 o uno 0. Chiaramente, in termini di costi realizzativi, è meglio sostituire ogni X con 0, ma concettualmente è irrilevante.

14 Febbraio 2001 – Esercizio 1, fila C

Analizzare il seguente circuito

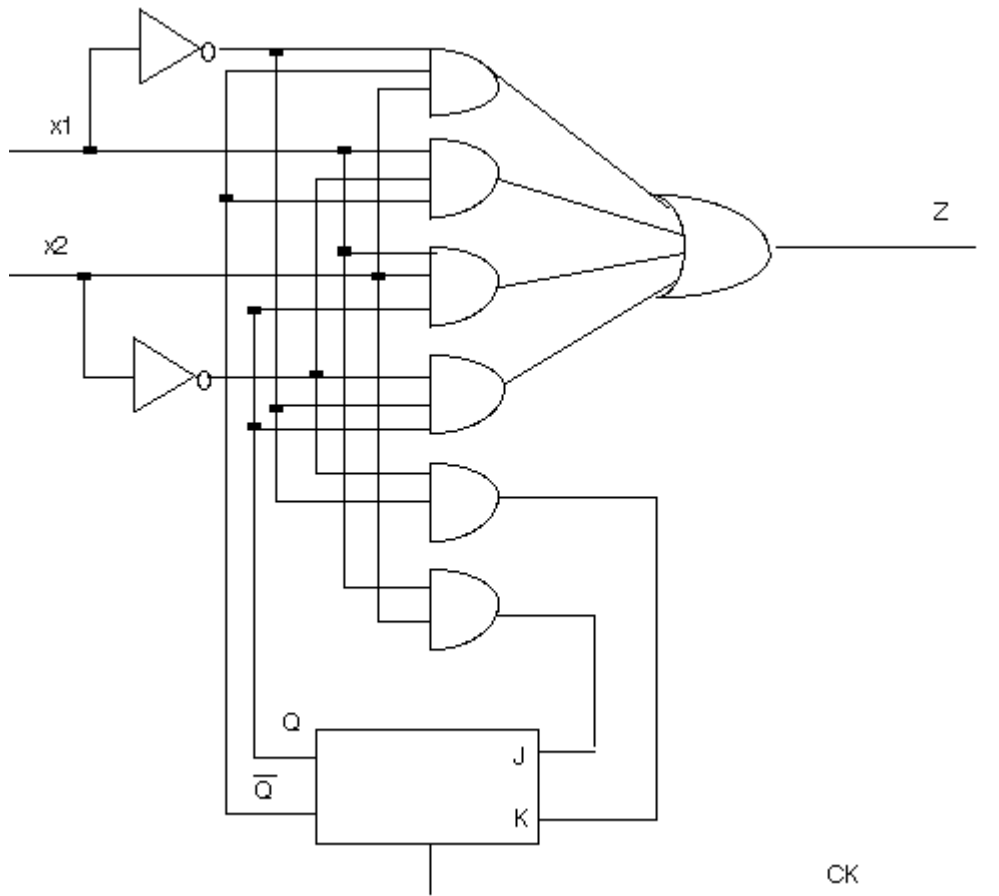

Soluzione

L'automa ha due stati, quello in cui $Q=0$ e quello in cui $Q=1$. Ricaviamo le espressioni booleane di Z , J e K :

$$J = x_1 x_2 \quad K = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \quad Z = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{Q} + \bar{x}_1 \bar{x}_2 Q + x_1 x_2 \bar{Q} + x_1 x_2 Q$$

La tabella degli stati futuri è data da:

$Q(t)$ $x_1(t)$ $x_2(t)$	$J(t)$ $K(t)$	$Q(t+1)$	$z(t)$
0 0 0	0 1	0	0
0 0 1	0 0	0	1
0 1 0	0 0	0	1
0 1 1	1 0	1	0
1 0 0	0 1	0	1
1 0 1	0 0	1	0

1 1 0	0 0	1	0
1 1 1	1 0	1	1

che genera il seguente automa di Mealy:

	00	01	10	11
S0	S0 / 0	S0 / 1	S0 / 1	S1 / 0
S1	S0 / 1	S1 / 0	S1 / 0	S1 / 0

16 Luglio 2001 – Esercizio 1, fila B

Progettare un circuito sequenziale che riceve in ingresso una stringa binaria e produce un "1" quando ha ricevuto per 3 volte un "1" intervallato da non più di due "0". Per esempio, ricevendo la stringa di input (il primo bit è a sinistra):

00010110000..

produce in uscita

00000010000...

ricevendo in ingresso:


01001001111001000...

produce in uscita:

00000001111001000...

Soluzione:

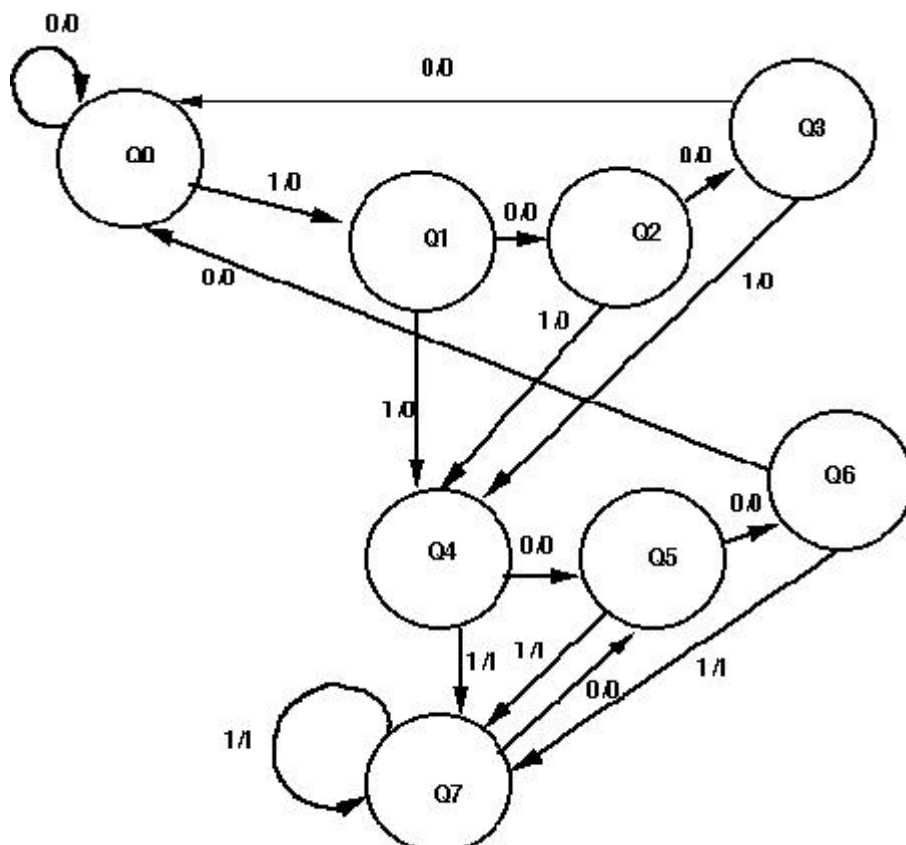La figura mostra l'automa del circuito. Descriviamo verbalmente gli stati:



- Q0 il sistema non ha ricevuto 1 o ha ricevuto più di tre 0 consecutivi
- Q1 il sistema ha ricevuto il primo 1
- Q2 il sistema ha ricevuto 10
- Q3 il sistema ha ricevuto 100
- Q4 il sistema ha ricevuto due 1 intervallati da zero, uno o due 0 (diciamo 1x1)
- Q5 il sistema ha ricevuto 1x10
- Q6 il sistema ha ricevuto 1x100
- Q7 il sistema ha ricevuto tre 1, intervallati da zero, uno o due 0 (diciamo 1x1y1)

L'automa può essere minimizzato:

Q1	X1						
Q2	X1	X4					
Q3	X1	X3	X3				
Q4	X	X	X	X			
Q5	X	X	X	X			
Q6	X	X	X	X	X2	X2	
Q7	X	X	X	X		X5	X2
	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6

- dove:
- X → distinguibili per l'output
 - X1 → distinguibili poiché con 1 va in stati distinguibili
 - X2 → distinguibili poiché con 0 va in stati distinguibili
 - X3 → distinguibili poiché con 1 va in stati distinguibili
 - X4 → distinguibili poiché con 0 va in stati distinguibili
 - X5 → distinguibili poiché con 0 va in stati distinguibili

Quindi posso fondere assieme gli stati Q4 ed Q7 nello stato Q'4.

Per sintetizzare il circuito, occorrono tre FF, alle cui uscite devo associare gli 8 stati dell'automa, ad esempio come segue:

000	Q0	001	Q1	010	Q2	011	Q3
100	Q'4	101	Q5	110	Q6	111	---

Costruiamo la tabella degli stati futuri, necessaria per progettare la parte combinatoria del circuito.

x q2 q1 q0 (t)	q2 q1 q0 (t+1)	D2 D1 D0 (t)	Y (t)
0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
0 0 0 1	0 1 0	0 1 0	0
0 0 1 0	0 1 1	0 1 1	0
0 0 1 1	0 0 0	0 0 0	0
0 1 0 0	1 0 1	1 0 1	0
0 1 0 1	1 1 0	1 1 0	0
0 1 1 0	0 0 0	0 0 0	0

0 1 1 1	- - -	- - -	-
1 0 0 0	0 0 1	0 0 1	0
1 0 0 1	1 0 0	1 0 0	0
1 0 1 0	1 0 0	1 0 0	0
1 0 1 1	1 0 0	1 0 0	0
1 1 0 0	1 0 0	1 0 0	1
1 1 0 1	1 0 0	1 0 0	1
1 1 1 0	1 0 0	1 0 0	1
1 1 1 1	- - -	- - -	-

Con il metodo delle mappe di Karnaugh, si ricavano le espressioni booleane di D2,D1, D0 e Y.

$$D2 = q_2 \bar{q}_1 + x (q_0 + q_1) , \quad D1 = \bar{x} (\bar{q}_1 q_0 + \bar{q}_2 q_1 \bar{q}_0)$$

$$D0 = \bar{q}_0 (\bar{x} \bar{q}_2 q_1 + \bar{x} q_2 \bar{q}_1 + x \bar{q}_2 \bar{q}_1) , \quad Y = x q_2$$