

2^a Esercitazione : Algebra Booleana & Porte Logiche

A) ALGEBRA di BOOLE

$(A, +, \cdot)$ dove $+, \cdot : A \times A \rightarrow A$

tali che :

1. (*commutatività*)
 $x + y = y + x$
 $x \cdot y = y \cdot x$
2. (*distributività*)
 $x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$
 $x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$
3. (*elemento neutro*)
 $x + 0 = x$
 $x \cdot 1 = x$
4. (*elemento complementare*)
 $x + \bar{x} = 1$
 $x \cdot \bar{x} = 0$

Esistono molte leggi derivate da tali assiomi; molto importanti sono le leggi di **De Morgan** :

$$\overline{(x + y)} = \bar{x} \cdot \bar{y}$$
$$\overline{(x \cdot y)} = \bar{x} + \bar{y}$$

Considereremo come insieme di supporto $A = \{ 0, 1 \}$

A.1) ESPRESSIONI BOOLEANE

Dato un insieme numerabile di variabili Var a valori binari, le espressioni booleane EB su di esso sono definite induttivamente da :

$0, 1 \in EB$
 $v \in Var \Rightarrow v \in EB$
se $E_1, E_2 \in EB$ allora $E_1 + E_2, E_1 \cdot E_2, \bar{E}_1 \in EB$

dove \bar{E} è ottenuta applicando opportunamente le leggi di De Morgan e ricordando che:

- $\bar{0} = 1$ e $\bar{1} = 0$
- $\overline{\bar{v}} = v$

Esempio 1 : il complemento di $(\bar{x}_1 + (\bar{x}_2 \cdot x_3)) + 1$ è $(x_1 \cdot (x_2 + \bar{x}_3)) \cdot 0$

A.2) FUNZIONI BOOLEANE

$$f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$$

rappresentate tramite tabelle (per ognuno dei 2^n possibili input binari esprime il corrispondente output di f).

Teor.: - per ogni espressione booleana esiste un'unica funzione booleana equivalente
 - per ogni funzione booleana esistono infinite espressioni booleane equivalenti

Esempio 2: l'espressione booleana $\bar{x}_1 + (x_2 \cdot \bar{x}_3)$ ha come unica funzione equivalente

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Esempio 3: consideriamo la funzione booleana che realizza l'AND di due variabili

$$f(x, y) = x \cdot y$$

x	y	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tra le altre, essa ammette come espressioni equivalenti le seguenti :

$$x \cdot y, \quad x \cdot y + 0, \quad x \cdot y \cdot 1, \quad x \cdot y \cdot (z + \bar{z})$$

A.3) FORME CANONICHE

Servono per associare ad ogni funzione un'unica espressione booleana. Sia

$$f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$$

e si chiami letterale una variabile affermata o negata. Due tipi :

(i) Forma Canonica Disgiuntiva: Somma di prodotti di n letterali

Algoritmo: - rappresenta f in forma tabellare

- per ogni riga della tabella in cui f vale 1 deriva il prodotto di n letterali corrispondente. Esso sarà $z_1 \dots z_n$ dove

$$z_i = \begin{cases} x_i & \text{se valore di } x_i \text{ nella riga considerata è } 1 \\ \bar{x}_i & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- somma tutti i prodotti così ottenuti

Esempio 4 : derivare la FCD della funzione che dà 1 sse riceve un numero pari di 1 in input (si consideri una funzione booleana triargomentale)

La forma tabellare di f è :

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

da cui
$$\text{FCD}(f) = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3 + \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3$$

(ii) Forma Canonica Congiuntiva : Prodotto di somme di n letterali

- Algoritmo :**
- calcola $\text{FCD}(\bar{f})$
(come l'algoritmo precedente, ma considera le righe con valore 0)
 - $\text{FCC}(f) = \overline{\text{FCD}(\bar{f})}$

Esempio 5 : si calcoli la FCC della funzione dell'esercizio precedente

$$\text{FCD}(\bar{f}) = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 + \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3 + x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$$

$$\text{FCC}(f) = (x_1 + x_2 + \bar{x}_3) \cdot (x_1 + \bar{x}_2 + x_3) \cdot (\bar{x}_1 + x_2 + x_3) \cdot (\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3)$$

A.4) FORME NORMALI

Simili alle forme canoniche; sono meno complesse ma non sono uniche.

(i) Forma Normale Disgiuntiva : Somma di prodotti di letterali

(ii) Forma Normale Congiuntiva : Prodotto di somme di letterali

La differenza è che i prodotti o le somme non devono essere costituiti per forza da n letterali ma possono contenerne meno.

Esempio 6 : derivare delle FND della funzione f t.c.

$$f(x_1, x_2, x_3) = 1 \quad \text{sse} \quad x_1 = x_2 = 1$$

La forma tabellare di f è :

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Le seguenti espressioni sono FND di f


- $x_1 \cdot x_2$ —
- $x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$
- $x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$ —
- $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$

N.B.: l'ultima è la FCD(f)


B) PORTE LOGICHE

x	NOT
0	1
1	0


x	y	AND	OR	NAND	NOR	XOR
0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0

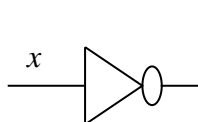


NOT

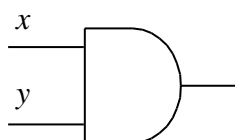


AND

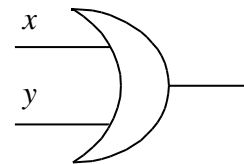


OR

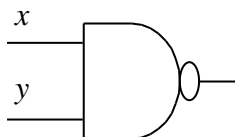

NAND

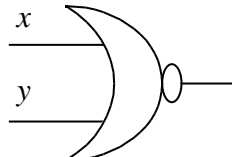

NOR

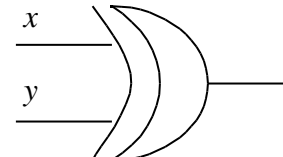


XOR

Una rete logica è un insieme di porte logiche interconnesse in maniera aciclica.

Teor.: - per ogni rete logica ad m uscite esiste un'unica m -pla di espressioni booleane equivalenti
 - per ogni m -pla di espressioni booleane esiste un'unica rete logica ad m uscite equivalente


Esempio 7 : la coppia di espressioni $\overline{x_1 \cdot (x_2 + x_3)}, (x_3 + x_1) \cdot x_1$

ha come circuito equivalente

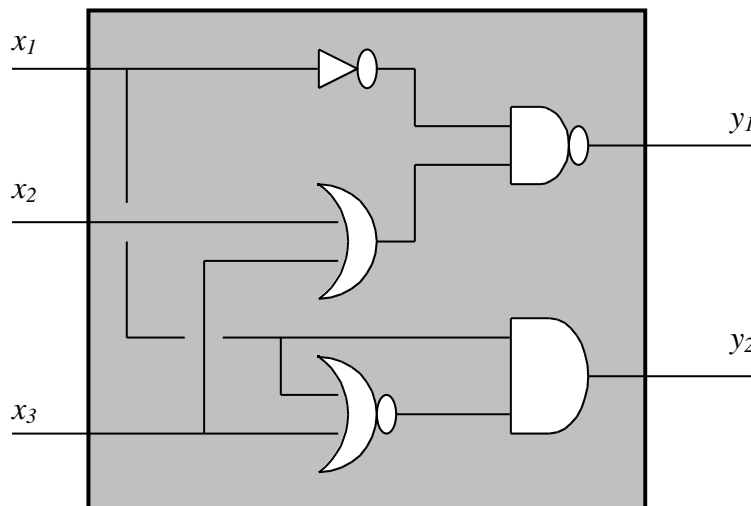

Tramite regole dell'algebra booleana è possibile semplificare reti combinatorie.


Esempio 8 : il circuito

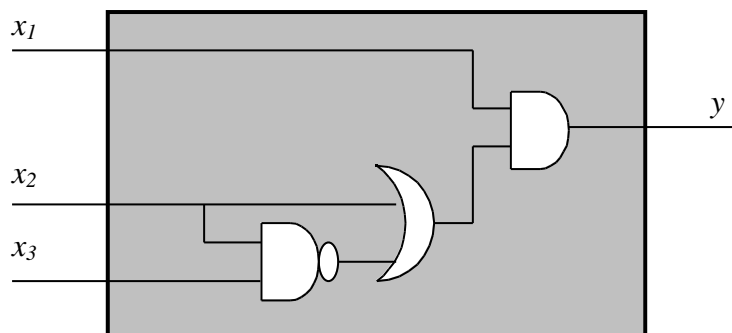

corrisponde all'espressione booleana


$$(\overline{(x_2 \cdot x_3)} + x_2) \cdot x_1 = (\bar{x}_2 + \bar{x}_3 + x_2) \cdot x_1 = 1 \cdot x_1 = x_1$$

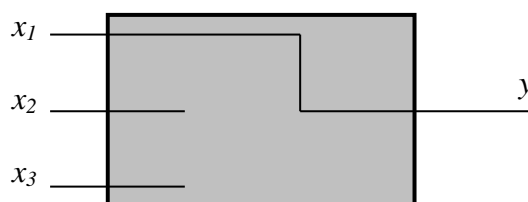avendo usato De Morgan, il fatto che $x_2 + \bar{x}_2 = 1$, il fatto che qualunque numero sommato ad 1 dà 1 e che 1 è l'elemento neutro per \cdot . Pertanto il precedente circuito equivale a



OSS.: è possibile avere reti tautologiche (che ad ogni assegnazione delle variabili di input danno sempre 1) che reti contraddittorie (che ad ogni assegnazione danno sempre 0).

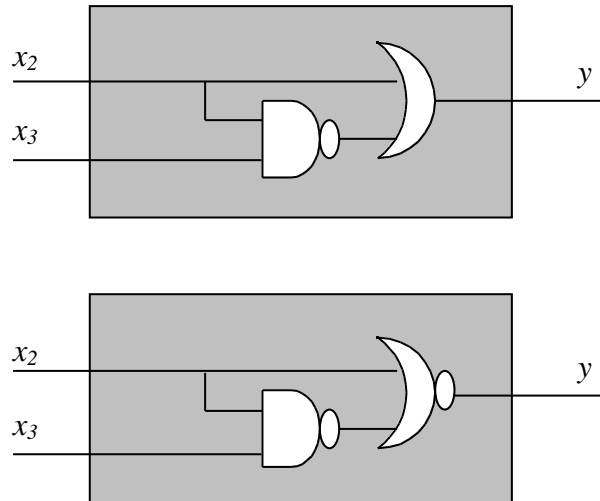Esempio 9 : le reti seguenti sono rispettivamente tautologica e contraddittoria



B.1) CIRCUITI ALL – NAND E ALL – NOR


Le porte NAND e NOR sono chiamate universali perché, tramite esse, si possono simulare tutte le altre porte.

Esempio 10 :


- $NOT(x) = NAND(x, x)$
Infatti $x = x \wedge x$ da cui $\neg x = \neg(x \wedge x)$
- $AND(x, y) = NAND(NAND(x, y), NAND(x, y))$
Infatti $x \wedge y = \neg(\neg(x \wedge y)) = \neg(\neg(x \wedge y) \wedge \neg(x \wedge y))$
- $OR(x, y) = NAND(NAND(x, x), NAND(y, y))$
Infatti $x \vee y = \neg(\neg x \wedge \neg y) = \neg(\neg(x \wedge x) \wedge \neg(y \wedge y))$

Quindi un qualsiasi circuito può essere realizzato usando solo porte **NAND** o porte **NOR**.

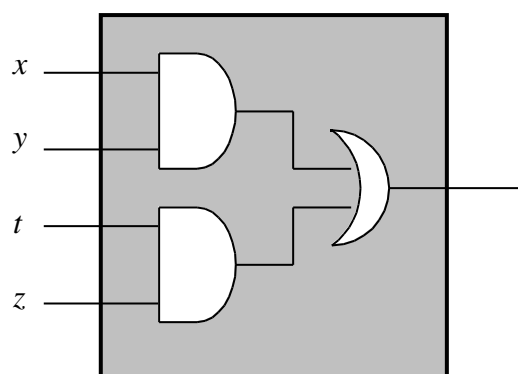
Esempio 11 : trasformare in ALL – NAND il seguente circuito



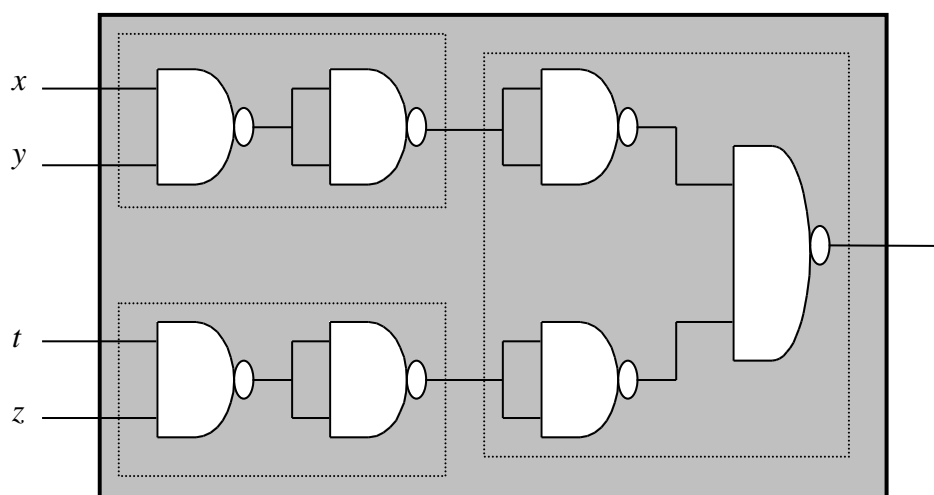Sostituendo porta a porta si ottiene il circuito



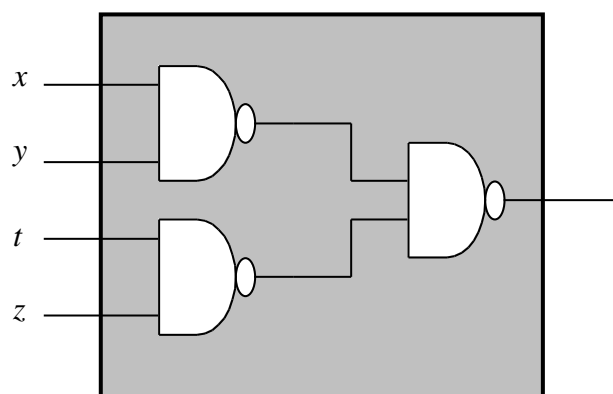Osservando però che $(x \text{ NAND } x) \text{ NAND } (x \text{ NAND } x) = x^1$ si ottiene



¹ Poiché $\neg(\neg(x \wedge x) \wedge \neg(x \wedge x)) = (x \wedge x) \vee (x \wedge x) = x \vee x = x$.

C) ESERCIZI DA SVOLGERE

1 Si dimostrino, facendo uso esclusivamente degli assiomi dell'algebra di Boole, le seguenti leggi:

a) $x + y = \overline{\overline{x} \cdot \overline{y}}$ e $x \cdot y = \overline{\overline{x} + \overline{y}}$

b) $1 + x = 1$

c) *unicità dell'elemento complementare*

d) $x + x = x$ e $x \cdot x = x$ (proprietà di idempotenza)

2 Scrivere la FCD e FCC delle seguenti funzione booleane :

a) la funzione che dà 1 se la concatenazione dei quattro input x_1, x_2, x_3, x_4 è la rappresentazione binaria di un numero naturale multiplo di 3.

b) la funzione che ha come input quattro valori binari e dà 1 se riceve almeno tre 1

c) la funzione che, presi 3 booleani, dà 1 se il numero di zeri è dispari

3 Per ognuna delle funzioni dell'esercizio precedente scrivere almeno due FND e due FNC diverse dalle FCD e FCC.

4 Scrivere i circuiti combinatori per le seguenti espressioni booleane e, se possibile, semplificarli usando regole dell'algebra di Boole:

a) $\overline{(x_1 + (x_2 \cdot x_3))} + x_2 \cdot (\overline{(x_4 \cdot x_2)} + \overline{x_3})$

b) $x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{(x_1 + (\overline{(x_3 \cdot x_2)} + (x_1 \cdot x_2)))}$

c) $\overline{x_2} + (\overline{(x_1 \cdot x_3)} + (x_3 \cdot \overline{x_2})) \cdot x_2$

5 Dimostrare come gli operatori **NOT**, **AND**, **OR**, **NAND** e **XOR** possano venir simulati usando esclusivamente porte **NOR**. Dimostrare poi come gli operatori **NOR** e **XOR** possano venir simulati usando esclusivamente porte **NAND**.

6 La regola $(x \text{ NAND } x) \text{ NAND } (x \text{ NAND } x) = x$ (usata nell'Esercizio 11) serve per semplificare un circuito ALL – NAND e corrisponde alla regola $\neg(\neg x) = x$. Utilizzando nozioni del corso di Logica Matematica, trovare ulteriori regole di semplificazione per circuiti ALL – NAND e ALL – NOR.

7 Tradurre le seguenti espressioni booleane in circuiti ALL – NAND e in circuiti ALL – NOR ed eventualmente semplificare i risultati ottenuti :

a) $(x_1 + x_2) \cdot \overline{x_2} + x_1$

b) $x_2 \cdot \overline{(x_1 + x_3)} \cdot (x_2 + \overline{x_3})$