


SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Codificatore, Decodificatore, ROM, PLA, Multiplexer e Demultiplexer

Prof. Daniele Gorla



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Codificatore (4-a-2)

Input: 4 linee di ingresso, di cui solo una alla volta può essere a "1"
Output: 2 linee di uscita che portano la codifica binaria del numero della linea di ingresso che vale "1"

x_3	x_2	x_1	x_0	y_1	y_0
0	0	0	0	-	-
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	-	-
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	-	-
0	1	1	0	-	-
0	1	1	1	-	-
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	-	-
1	0	1	0	-	-
1	0	1	1	-	-
1	1	0	0	-	-
1	1	0	1	-	-
1	1	1	0	-	-
1	1	1	1	-	-

x_3	x_2	00	01	11	10
$x_1 x_0$	00	-	1	-	1
	01	0	-	-	-
	11	-	-	-	-
	10	0	-	-	-


$y_1 = x_3 + x_2$


x_3	x_2	00	01	11	10
$x_1 x_0$	00	-	0	-	1
	01	0	-	-	-
	11	-	-	-	-
	10	1	-	-	-

$y_0 = x_3 + x_1$

Matrice di OR:

x_3	x_2	x_1	x_0	y_1	y_0
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

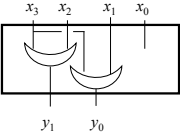



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Codificatore 2ⁿ-a-n Codificatore generalizzato

Codificatore 8-a-3:

x_7	x_6	x_5	x_4	x_3	x_2	x_1	x_0	y_2	y_1	y_0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


Codificatore 2ⁿ-a-n:
la linea verticale associata a x_i contiene la codifica binaria di i , vedendo il pallino come 1 e l'assenza di pallino come 0.

Codificatore generalizzato
Input: n linee, di cui solo una alla volta vale "1"
Output: la codifica binaria (in m bit) di $f(i)$, per f fissata e i la linea che vale 1

Es.:

f :	x_3	x_2	x_1	x_0	y_4	y_3	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2	0	1	0	0	1	0	0	0	1
3	1	0	0	0	1	1	1	1	1

x_3	x_2	x_1	x_0	y_4	y_3	y_2	y_1	y_0
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Decodificatore


Input: 2 linee di ingresso
Output: 4 linee di uscita, di cui solo una alla volta può assumere valore "1"; la linea i vale "1" quando ricevo in input la codifica binaria di i .

x_1	x_0	y_3	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

$y_3 = x_1 x_0 = m_3$ $y_1 = \bar{x}_1 x_0 = m_1$
 $y_2 = x_1 \bar{x}_0 = m_2$ $y_0 = \bar{x}_1 \bar{x}_0 = m_0$

Matrice di AND:

x_1	x_0	y_3	y_2	y_1	y_0
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

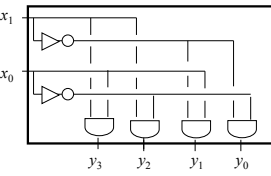

Generalizzabile in n -a- 2^n

ROM

Una ROM (Read Only Memory) è un dispositivo con n ingressi (dette *linee di indirizzamento*) ed m uscite (dette *linee dati*).

All'interno del dispositivo, le linee di indirizzamento selezionano una fra 2^n righe di una matrice $2^n \times m$.

La selezione della riga i -esima della matrice consente di leggere, su ciascuna delle m linee dati, il valore binario stabilmente memorizzato nella cella di coordinate (i, j) , per $j \in \{1, \dots, m\}$.

E' la composizione di un decodificatore e un codificatore generalizzato:

cioè di una matrice di AND (le cui entrate sono le linee di indirizzamento e le cui uscite sono le entrate di una matrice di OR) e di una matrice di OR (le cui uscite sono le linee dati).

Realizzazione di FB tramite ROM

x_1	x_0	y_4	y_3	y_2	y_1	y_0
0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1

Una ROM può essere usata per realizzare un insieme di m funzioni booleane $\{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$

Uso un decodificatore n -a- 2^n e "copio" la parte destra della tabella di verità (che è una matrice $2^n \times m$) nella matrice di OR di un codificatore generalizzato 2^n -a- m .

Sull'uscita associata al mintermine m_i del decodificatore (matrice AND) metto un \square in corrispondenza di ogni 1 presente sulla riga i della TV.

Fisicamente, è un *diode* che trasferisce un segnale dall'uscita del DEC alla corrispondente linea dati solo se il segnale è 1

ROM come memoria di sola lettura

Il nome ROM (read-only memory) deriva dal fatto che questo modulo combinatorio può essere visto come

- una memoria (cioè un insieme di celle di dimensione fissata, ognuna con un suo proprio indirizzo)
- non riscrivibile (quindi, di sola lettura)

Es.: indirizzi (da 2 bit)

Nella cella di indirizzo 2 (10_2) è contenuto il numero 17 (10001_2)

La memoria è di sola lettura perché, una volta saldati i diodi, i valori memorizzati possono essere cambiati solo creando un altro circuito (cioè, con i diodi saldati in modo diverso)

celle di memoria (da 5 bit)

ROM con DECODER

N.B.: spesso non si esplicita il decodificatore e lo si lascia indicato come modulo noto. Così bisogna solo riempire le righe della matrice di OR, che viene quindi chiamata *matrice della ROM*.

x_2	x_1	x_0	y_1	y_0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

OSS.1: una ROM realizza la FCD delle FB

OSS.2: alcuni mintermini vengono calcolati nel DEC ma mai usati nella matrice della ROM (Es.: m_0, m_2 ed m_4)

PLA

Un PLA (Programmable Logic Array) è una rete combinatoria integrata con n ingressi, m uscite e tre stadi interni: uno stadio di inversione dei segnali di ingresso, una matrice di AND ed una matrice di OR.

→ come una ROM

Un PLA consente di implementare espressioni booleane in forma FND, in particolare EB in FND minime

→ più efficiente ed economico di una ROM

Come? Anche la matrice di AND (e non solo quella di OR) è personalizzabile

Programmare un PLA

Quindi un PLA viene venduto con tutti gli n ingressi sia affermati che negati; inoltre, avrà una serie di K porte AND e m porte OR i cui ingressi non sono collegati a niente.

I collegamenti vengono effettuati sulla base delle specifiche fornite dal committente, formulate in termini di funzioni in FND.

L'utente deve quindi fornire la TV, da cui si ricaveranno le FND minime per ognuna delle m FB (più laborioso rispetto a una ROM!!)

Esempio

x_1	x_0	y_3	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1

$y_3 = y_1 = x_1 x_0$
 $y_2 = x_0$
 $y_0 = x_1 + \bar{x}_0$

Multiplexer in senso stretto

Input: n linee dati e n linee di controllo, di cui al più una vale "1" ad ogni istante

Output: 1 linea che prende il valore della linea dati i -esima, se l' i -esima linea di controllo vale 1.

Es. ($n = 2$)

x_1	x_0	k_1	k_0	y
0	0	0	1	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	1	0	0
1	0	1	0	1
1	1	1	0	1

$y = x_1 k_1 + x_0 k_0$

In generale:

N.B.: le righe con $k_i = k_0$ sono dei don't care

Multiplexer

Un **multiplexer** (MUX) è una rete combinatoria con n ingressi, una uscita e $\log_2 n$ segnali di controllo:

In ogni istante, l'uscita y è uguale al valore di uno ed uno solo degli ingressi, x_i . Il valore di i è determinato dai segnali di controllo: è il valore (espresso come numero naturale) che i segnali codificano in binario.

Un MUX è costituito da una porta OR, che riceve le uscite di n porte AND, le quali funzionano da interruttori; infine, un decodificatore attiva l'interruttore selezionato dai segnali di controllo:

N.B.: è un MUX in senso stretto i cui segnali di controllo sono le uscite del DEC.

Demultiplexer in senso stretto

Input: 1 linea dati e n linee di controllo, di cui al più una vale "1" ad ogni istante
Output: n linee, di cui la i -esima prende il valore della linea dati se l' i -esima linea di controllo vale 1.

Es. ($n = 2$)

x	k_1	k_0	y_1	y_0
0	0	1	0	0
1	0	1	0	1
0	1	0	0	0
1	1	0	1	0

$y_1 = xk_1$
 $y_0 = xk_0$

In generale:

N.B.: le righe con $k_1 = k_0$ sono dei don't care

Demultiplexer

Un **demultiplexer** (DEMUX) è una rete combinatoria con un ingresso, n uscite e $\log_2 n$ segnali di controllo:

In ogni istante, l'uscita y_i è uguale all'ingresso, dove il valore di i è determinato dai segnali di controllo: è il valore (espresso come numero naturale) che i segnali codificano in binario.

Un DEMUX è costituito da n porte AND, le quali funzionano da interruttori, e da un decodificatore che attiva l'interruttore selezionato dai segnali di controllo:

N.B.: è un DEMUX in senso stretto i cui segnali di controllo sono le uscite del DEC.

Utilizzo di MUX e DEMUX

- Conversione parallelo/seriale (MUX) e seriale/parallelo (DEMUX) → a intervalli prestabiliti incremento le linee di controllo:

N.B.: per fare questo abbiamo bisogno di un particolare circuito (detto *contatore*) che vedremo alla fine del corso

- Usare MUX per calcolare FB

MUX per realizzare FB (1)

Dalla def. di MUX, abbiamo che

$$y = \sum_{i=0}^{2^n-1} x_i \cdot m_i = \sum_{i: x_i=1} m_i$$

Ricordiamo che una FB di n variabili in FCD è $f = \sum_{i: f(i_2)=1} m_i$

Data una FB di n variabili,

- si utilizza un MUX con 2^n con entrate;
- gli n segnali di controllo del MUX sono le n variabili;
- i 2^n ingressi dati vengono individualmente cablati al valore "0" o "1" secondo quanto specificato dalla TV.

Esempio

x_2	x_1	x_0	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

MUX per realizzare FB (2)

Per realizzare una FB a n variabili, posso anche usare un MUX con meno di n linee di controllo; in questo caso, alcune variabili saranno linee di controllo mentre altre saranno usate in EB sulle linee dati (che, quindi non saranno più semplicemente 0 o 1).

Es. ($n = 3$): $f = \sum_{i=0}^7 f(i_2) \cdot m_i =$

$$= f(000) \cdot \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + f(001) \cdot \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z + f(010) \cdot \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + f(011) \cdot \bar{x} \cdot y \cdot z +$$

$$f(100) \cdot x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + f(101) \cdot x \cdot \bar{y} \cdot z + f(110) \cdot x \cdot y \cdot \bar{z} + f(111) \cdot x \cdot y \cdot z =$$

$$= (f(000) \cdot \bar{z} + f(001) \cdot z) \cdot \bar{x} \cdot \bar{y} + (f(010) \cdot \bar{z} + f(011) \cdot z) \cdot \bar{x} \cdot y +$$

$$(f(100) \cdot \bar{z} + f(101) \cdot z) \cdot x \cdot \bar{y} + (f(110) \cdot \bar{z} + f(111) \cdot z) \cdot x \cdot y$$