




Interconnessione tra registri

Prof. Daniele Gorla




Interconnessione fra registri

Per venir elaborate o memorizzate, le informazioni devono essere trasferite da un registro all'altro all'interno di un elaboratore.

Il trasferimento di informazioni tra registri viene realizzato tramite **reti di interconnessione**.


N.B.: Se i registri sono a scaricamento parallelo (PIPO/SIPO), l'informazione in realtà viene *copiata* dal registro sorgente a quello destinazione.

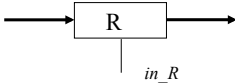Non ci interessa la modalità di caricamento/scaricamento; assumiamo che un registro è



dove le linee spesse denotano n bit (se il registro è formato da n FF) e la linea in_R abilita il registro alla scrittura (come la linea *load* per il PIPO)


2



4 tipi di interconnessione


	destinazione prefissata	destinazione variabile
sorgente prefissata	(punto-punto) tramite porte logiche o buffer tri-state	con decodificatore
sorgente variabile	con multiplexer	tramite mesh o bus

3




Sorgente e destinazione prefissata: porte logiche

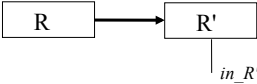Per trasferire il contenuto di R in R', basta collegare l'output di R all'input di R' e settare in_R' ogni volta che si vuole effettuare il trasferimento:



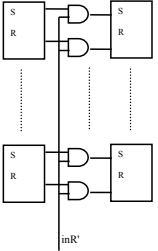Ciò in realtà rappresenta in maniera schematica la seguente interconnessione, assumendo che i registri siano sequenze di FF di tipo SR:




4

**Sorgente e destinazione prefissata:
Buffer tri-states**



 
Il buffer tri-states è un interruttore elettronico, schematicamente rappresentato come



che può assumere tre stati (da cui il nome):

- circuito aperto: $s = 0$;
- circuito chiuso e uscita 0: se $s=1$ e $a=0$;
- circuito chiuso e uscita 1: se $s=1$ e $a=1$.

 Invece che usare porte AND, nella realizzazione precedente possiamo usare buffer tri-states con segnale di controllo il bit in_R' :




5

**Sorgente variabile e destinazione prefissata:
interconnessione con multiplexer**



Il registro sorgente può essere un qualsiasi registro R_i di un insieme di N registri, mentre il registro destinazione R_d è fissato.

 Questo può essere fatto usando un MUX le cui entrate sono gli output degli N registri sorgente e la cui uscita viene data in ingresso al registro destinazione:



I segnali di selezione del multiplexer c_1, \dots, c_m sono $m = \lceil \log_2 N \rceil$ e forniscono la codifica binaria dell'indice i del registro R_i il cui contenuto deve essere copiato in R_d .


6

**Interconnessione tramite MUX:
dettaglio (a linee singole)**



Nella rappresentazione precedente, le frecce marcate rappresentano n linee; quindi, anche i MUX sono in realtà $n!!$

 - Il **primo** FF di ogni registro sorgente è connesso con il **primo** MUX, la cui uscita va al **primo** FF di R_d ;
- il **secondo** FF di ogni registro sorgente è connesso con il **secondo** MUX, la cui uscita va al **secondo** FF di R_d ;
- ...



Le linee di controllo sono le stesse per tutti i MUX.

7

**Sorgente prefissata e destinazione variabile:
interconnessione con decodificatore**




Il registro sorgente R_s è fissato, mentre il registro destinazione può essere un qualsiasi registro R_i di un insieme di N registri.

Questo può essere fatto mandando in input a ogni registro destinazione l'output del registro sorgente e usando un decodificatore per abilitare la scrittura sul registro destinazione desiderato:

Gli ingressi del decodificatore c_1, \dots, c_m sono $m = \lceil \log_2 N \rceil$ e forniscono la codifica binaria dell'indice i del registro R_i dove copiare l'informazione contenuta in R_s .

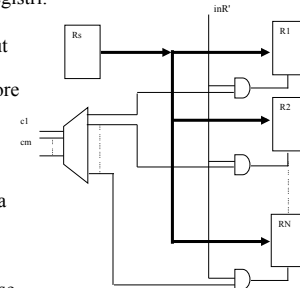Le uscite del decodificatore vengono messe in AND con un segnale "globale" di scrittura (in_R') e forniscono i segnali in_R_i per i registri destinazione.



8


Interconnessione molti a molti tramite mesh



Interconnessione tra M registri sorgente e N registri destinazione


Per realizzare la rete occorrono N (gruppi di n) multiplexer, uno per ogni registro destinazione:

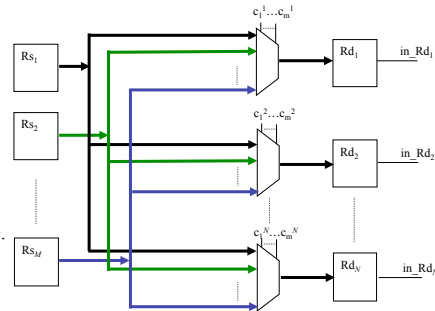N.B.: Ogni MUX ha le sue proprie linee di controllo (che sono $m = \lceil \log_2 M \rceil$), in modo da poter abilitare il trasferimento da ogni sorgente a ogni destinazione.



9

Esempio di trasferimento in una mesh

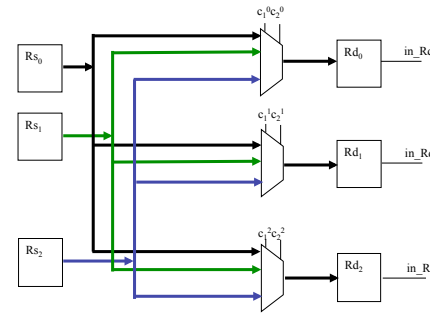

Vogliamo trasferire Rs_i in $Rd_{(i+1) \text{ MOD } 3}$.


$Rs_0 \rightarrow Rd_1$:
 $c_1^1 c_2^1 = 00, in_Rd_1 = 1$

$Rs_1 \rightarrow Rd_2$:
 $c_1^2 c_2^2 = 01, in_Rd_2 = 1$

$Rs_2 \rightarrow Rd_0$:
 $c_1^0 c_2^0 = 10, in_Rd_0 = 1$

10

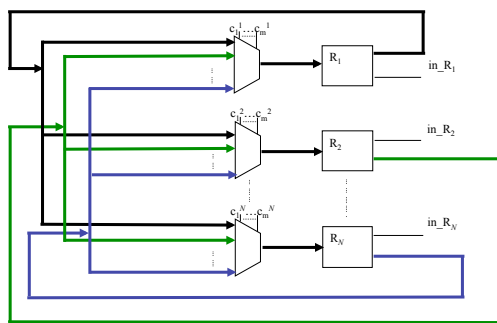Registri sorgente e destinazione non distinti



11

Mesh: vantaggi e svantaggi



Vantaggio: trasferimenti in parallelo




Svantaggio: costi realizzativi

Es.: 128 registri (pochi!!!) da 32 bit

- $128 \times 32 = 4096$ MUX 128-a-1
- un MUX 128-a-1 è composta da un decodificatore 7-a-128, 128 porte AND e 127 porte OR
- un decodificatore 7-a-128 è composto da 7 porte NOT e 128 porte AND

TOTALE: $4096 \times ((7+128)+128+127)$

$\approx 1,6$ milioni di porte!!!

   

12

Una mesh più economica

Svantaggio: parallelismo molto ridotto (solo trasferimenti con stessa sorgente)

Vantaggio: molto più economica

Es.: 128 registri da 32 bit

- 32 MUX 128-a-1
- un MUX 128-a-1 è composta da un decodificatore 7-a-128 (7 porte NOT e 128 porte AND), 128 porte AND e 127 porte OR

TOTALE: $32 \times ((7+128)+128+127)$
 $\approx 12,5$ mila porte

Interconnessione multi-a-molti tramite bus

Riducendo il parallelismo, si può realizzare l'interconnessione di prima in maniera ancora più economica tramite un *bus*, cioè un fascio di n linee che interconnettono tutti i registri, sia in entrata che in uscita.

N.B.: per evitare conflitti nell'uso del bus, ogni uscita è controllata da un (insieme di n) buffer tri-states, ognuno regolato dal segnale di controllo da_{R_i} che vale 1 se il registro sorgente è R_i . Ovviamente, bisognerà garantire che al più uno di tali segnali valga "1" ad ogni istante.

Es. (128 registri da 32 bit): $128 \times 32 \approx 4100$ buffer tri-states

Utilizzo di bus e mesh

2 tipi di memoria:

- *centrale* (nel microprocessore): poche decine di registri veloci
- *di massa*: milioni di registri realizzati con tecnologia più economica

2 tipi di interconnessione:

- mesh tra i registri del microprocessore
- bus per trasferire informazioni dalla memoria di massa a quella centrale

Progettare una rete di interconnessione

Si distinguono 3 parti:

- i **registri** coinvolti ($R_1..R_N$)
- la **rete di interconnessione** che, nel caso più generale, consente di trasferire il contenuto di ogni registro in ogni altro registro
- la **rete combinatoria di controllo** che analizza alcune condizioni interne (contenuto dei registri) o esterne (segnali S) e genera gli opportuni comandi per i circuiti che costituiscono la rete di interconnessione