

Architetture 1 – AA 2003-2004
Canale EO – Andrea Sterbini
26 Gennaio 2004

Parte 1

Esercizio 1 (5 punti)


Si dimostri senza usare l' induzione perfetta l' identità:

$$x y + \bar{x} \bar{y} + x \bar{y} z = x z + \bar{x} \bar{y} + \bar{x} y z$$

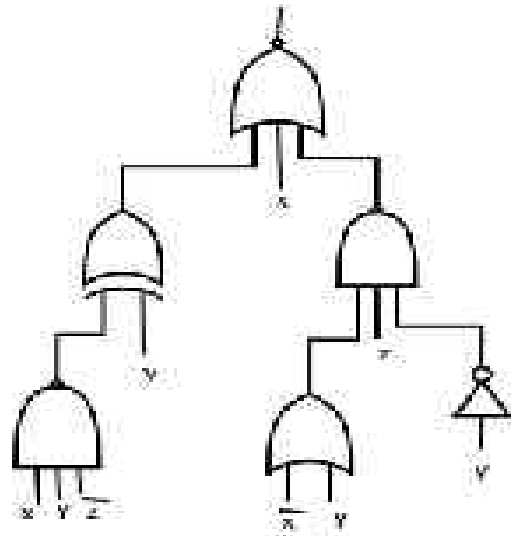Esercizio 2 (10 punti)

Data la rete combinatoria qui a fianco:

- si trovi l'espressione booleana corrispondente all' uscita (5 punti)
- si trovi una rete equivalente che usa solo porte NAND (5 punti)



Esercizio 3 (15 punti)

Si progetti il circuito combinatorio che, dato in input un numero naturale X col segno codificato in complemento a due rappresentato dai 4 bit x_3, x_2, x_1, x_0 , fornisce in output il numero $Y = X * 3 \bmod 8$ rappresentato dai 3 bit y_2, y_1, y_0 e codificato secondo il codice di Gray.

Si realizzi il circuito:

- con una ROM (5 punti)
- con una PLA (5 punti)
- con multiplexer 4-a-1 e porte NOT (5 punti)

Parte 2

Esercizio 4 (30 punti)

Si progetti il circuito sequenziale sincrono che, dato in input un singolo bit x , fornisce l' output $z=1$ se e solo se negli ultimi 4 bit sono presenti 3 o più valori ' 1 ' .

- si progetti l'automa minimo (10 punti)
- si progetti il circuito usando solo flip-flop di tipo Master-Slave (10 punti)
- si realizzi il circuito usando solo multiplexer 4-a-1 e porte NOT (10 punti)

NOTA: sono sufficienti 8 stati

Esempio di input/output (in cui il tempo scorre da sinistra a destra):

input x: 001010001001001000110110101011111001010010

output z: 00000000000000000000110100001111100000000

Nota: il bit in grassetto era (erratamente) zero nel testo originale.

Soluzioni

Esercizio 1

L' identità è falsa, infatti, portando entrambi i membri in forma canonica si ottengono i passaggi seguenti, in cui sono evidenziati i termini diversi:

$$\begin{aligned}
 & x y + \bar{x} \bar{y} + x \bar{y} z \quad x z + \bar{x} \bar{y} + \bar{x} y z \\
 & x y(z + \bar{z}) + \bar{x} \bar{y}(z + \bar{z}) + x \bar{y} z \quad x z(y + \bar{y}) + \bar{x} \bar{y}(z + \bar{z}) + \bar{x} y z \\
 & x y z + \mathbf{x y \bar{z}} + \bar{x} \bar{y} z + \bar{x} \bar{y} \bar{z} + z \bar{y} z \neq x y z + x \bar{y} z + \bar{x} \bar{y} z + \bar{x} \bar{y} \bar{z} + \mathbf{\bar{x} y z}
 \end{aligned}$$

Esercizio 2

Con alcuni passaggi si vede che la funzione booleana realizzata dal circuito è la funzione costante 0 (nella terz' ultima espressione appaiono sia \bar{y} che $\text{not } y$):

$$\begin{aligned}
 & \overline{(x + (y \text{ xor } (\overline{x y \bar{z}})) + (\bar{z} \bar{y} (y + \bar{x})))} \\
 & \overline{(x + (y \text{ xor } (\overline{x y \bar{z}})) + (\bar{z} + y + (y + \bar{x})))} \\
 & \overline{(x + (y \text{ xor } (\overline{x y \bar{z}})) + (\bar{z} + y + \bar{y} x))} \\
 & \overline{(x + (y(x y \bar{z}) + \bar{y}(\overline{x y \bar{z}})) + \bar{z} + y + \bar{y} x)} \\
 & \overline{(x + (x y \bar{z} + \bar{y}(\bar{x} + \bar{y} + z)) + \bar{z} + y + \bar{y} x)} \\
 & \overline{(x + (x y \bar{z} + \bar{y} \bar{x} + \bar{y} + \bar{y} z) + \bar{z} + y + \bar{y} x)} \\
 & \overline{(x + x y \bar{z} + \bar{y} \bar{x} + \bar{y} + \bar{y} z + \bar{z} + y + \bar{y} x)} \\
 & \overline{1}
 \end{aligned}$$

0

Per cui il circuito che la realizza non usa nessuna porta ed è la costante ' 0' .

Sono valide (anche se sono molto meno efficienti) anche soluzioni ottenute sostituendo le varie porte del circuito con circuiti che usano solo NAND:

- $x + y$ con $\text{not}(\text{not } x \text{ not } y)$
- $x \text{ xor } y$ con $x \text{ not } y + \text{not } x y = \text{not}(\text{not}(x \text{ not } y) \text{ not}(\text{not } x y))$
- $\text{not } x$ con $\text{not}(x x)$
- $x \text{ nor } y$ con $\text{not } x \text{ not } y$

Esercizio 3

Il codice di Gray a 3 bit si ottiene facilmente partendo da 000 e cambiando un bit alla volta come per le intestazioni delle mappe di Karnaugh, quindi la sequenza è: 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100.

La tabella di verità della funzione Y è quindi quella qui a destra ->

Per realizzare il circuito con una ROM basta copiare le tre colonne y_2, y_1, y_0 .

Per realizzarlo con una PLA bisogna costruire le mappe di Karnaugh che sono qua sotto.

Le funzioni minimizzate ottenute dalle mappe sono:

$$y_2 = x_2 \bar{x}_1 + x_2 \bar{x}_0 + \bar{x}_2 x_1 x_0$$

$$y_1 = x_2 \bar{x}_0 + x_2 x_1 + \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0$$

$$y_0 = x_1$$

Si noti che il termine $x_2 \bar{x}_0$ è presente sia in y_2 che in y_1 e quindi la corrispondente colonna della PLA deve apparire una sola volta con due pallini OR.

Per realizzare il circuito con Multiplexer 4-a-1 bisogna scrivere le tabelle dei multiplexer che assomigliano a quelle delle mappe di Karnaugh tranne per l'ordine delle due ultime righe e colonne.

X	x3	x2	x1	x0	Y	y2	y1	y0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	3	0	1	0
2	0	0	1	0	6	1	0	1
3	0	0	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	4	1	1	0
5	0	1	0	1	7	1	0	0
6	0	1	1	0	2	0	1	1
7	0	1	1	1	5	1	1	1
-8	1	0	0	0	0	0	0	0
-7	1	0	0	1	3	0	1	0
-6	1	0	1	0	6	1	0	1
-5	1	0	1	1	1	0	0	1
-4	1	1	0	0	4	1	1	0
-3	1	1	0	1	7	1	0	0
-2	1	1	1	0	2	0	1	1
-1	1	1	1	1	5	1	1	1

y_2	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	1	1	0
11	1	1	1	0
10	0	0	0	1
	x_2	x_2	x_2	$x_2 \bar{n}$

y_1	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	1	1
11	1	0	1	1
10	0	1	0	0
	x_2	$x_2 \bar{n}$	x_2	x_2

y_0	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1
	0	0	1	1

Come fatto a lezione riuso le tabelle delle mappe di Karnaugh e scrivo sotto ogni colonna la funzione che corrisponde alla colonna.

Con $x_2 \bar{n}$ indico x_2 negato.

ATTENZIONE: Nel disegnare i multiplexer con i corrispondenti input bisogna ricordarsi che le colonne della mappa di Karnaugh sono nell'ordine 1,2,4,3 e quindi l'ordine delle funzioni di input va opportunamente corretto.

Quindi gli input del MUX che produce y_2 sono, nell'ordine: $x_2, x_2, \text{not } x_2, x_2$.

Gli input del MUX che produce y_1 sono, nell' ordine x_2 , **not** x_2 , x_2 , x_2 .

Non è necessario un MUX per y_0 visto che y_0 è uguale a x_1

Esercizio 4

L' automa deve riconoscere le stringhe **0111, 1011, 1101, 1110, 1111**.

Quindi inizialmente costruiamo gli stati che dovranno rappresentare le sequenti sottostringhe:

vuoto, 0, 01, 011, 1, 10, 101, 11, 110 e 111

Le transizioni sono:

<i>Da</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
vuoto	0/0	1/0
0	0/0	01/0
01	10/0	011/0
011	110/0	111/1
1	10/0	11/0
10	0/0	101/0
101	10/0	011/1
11	110/0	111/0
110	0/0	101/1
111	110/1	111/1

Transizioni

0	1-01								
01	0-10	0-10							
	1-011	01-011							
011	X	X	X						
1	0-10	0-10	011-11	X					
	1-11	01-11							
10	1-101	01-101	10-0	X	10-0				
			011-101		11-101				
101	X	X	X	110-10	X	X			
11	0-110	0-110	10-110	X	10-110	0-110	X		
	1-111	01-111	011-111		11-111	101-111			
110	X	X	X	110-0	X	X	10-0	X	
				111-101			011-101		
111	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	vuoto	0	01	011	1	10	101	11	110

Tabella di esclusione

Si osserva che l' automa non è minimizzabile ulteriormente (le caselle grigie diventano X osservando le corrispondenti transizioni).

L' automa minimo (contrariamente a quanto scritto) necessita di 10 stati.

NOTA: per questo la correzione non terrà conto di semplici errori nel progetto dell' automa.

NOTA: nel caso della transizione 11->111 potrebbe essere corretto anche dare un output ' 1' (sebbene l' esercizio dica "negli ultimi 4 bit sono presenti 3 o più valori ' 1' " e in questo caso se ne sono letti solo 3). Se si cambia l' output questa transizione diventa identica alla transizione 011->111 e quindi l' automa è minimizzabile perchè i due stati 011 e 11 hanno identiche transizioni.

Stato	Codifica
vuoto	1110
0	1100
01	1001
011	0011
1	1101
10	1010
101	0101
11	1011

Per la costruzione della tabella di transizione dobbiamo scegliere una codifica per gli stati. Supponiamo di scegliere la seguente (in cui, per esempio, cerco di mantenere il codice e ci aggiungo dei bit a sinistra, in grassetto). Altre codifiche sono possibili, si è liberi di scegliere quella che si preferisce.

Nella tabella sono mostrate solo le 20 righe che corrispondono alle transizioni da ciascuno dei 10 stati quando l' input vale 0 oppure 1. Tutte le altre righe sono don' t care.

Le colonne S ed R di ciascun flip-flop sono ottenute usando la tabella inversa dei flip-flop SR, che fornisce per ogni transizione $y \rightarrow Y$ da realizzare i corrispondenti input da fornire al flip-flop.

y	Y	S	R
0	0	0	-
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	-	0

Tabella inversa del flip-flop SR master-slave

Nella prima stesura ho scritto 0 invece di -.

x	y ₃	y ₂	y ₁	y ₀	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀	z	S ₃	R ₃	S ₂	R ₂	S ₁	R ₁	S ₀	R ₀
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	-	1	0	-	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	-	0	0	1	0	-
0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	-	-	0	-	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	-	0	0	-	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	-	0	1	0	0	1	0	-
0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	-	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-
0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	-	0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	-	0	-	0	0	1	0	-
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	-	1	0	-	0	-	0
1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	-	0	1	1	0	-	0
1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	-	-	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	-	-	0	-	0	-	0
1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	-	1	0	-	0
1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	-	0	-	0
1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	-	0	0	1	0	-	1	0
1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	-	0	0	1	1	0	-	0
1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	-	0	-	0	0	1	1	0

Tabella delle transizioni (a sinistra) e delle funzioni di eccitazione dei flip-flop(a destra)

A questo punto, per progettare il circuito usando multiplexer 4-a-1 costruiamo le tabelle delle funzioni $z, S_3, R_3, \dots, S_0, R_0$ al variare sia di x che delle y_i :

$x=0$					z	$x=1$				
	00	01	10	11			00	01	10	11
00	-	-	-			00	-	-	-	1
01	-			1		01	-	1	1	1
10	-					10	-			
11				-		11				-
	0	0	0	y_2			0	ny_3	ny_3	ny_3
F						G				

Possiamo usare 3 MUX che hanno input, nell' ordine:

1. 0,0,0, y_2 , e produce F
2. 0, not y_3 , not y_3 , not y_3 e produce G
3. F, G, 0, 0 e produce z

I primi due usano y_1, y_0 come selettori, il terzo usa 0,x per selezionare F o G.

$x=0$					S_3	$x=1$				
	00	01	10	11			00	01	10	11
00	-	-	-			00	-	-	-	
01	-	1	1			01	-			
10	-	1	1			10	-			
11	1	1	1	-		11	1	1	1	-
	0	1	1	0			0	0	0	0
F						G=0				

Possiamo usare due MUX con input, nell' ordine:

1. 0, 1, 1, 0 che produce F
2. F, 0, 0, 0 che produce S_3

Il primo usa y_1, y_0 come selettori, il secondo usa 0,x per selezionare F quando $x=0$

$x=0$					R_3	$x=1$				
	00	01	10	11			00	01	10	11
00	-	-	-	-		00	-	-	-	-
01	-			-		01	-	-	-	-
10	-			1		10	-	1	1	1
11				-		11				-
	0	0	0	1			0	y_2	y_2	1

F

G

$x=0$					S_2	$x=1$				
	00	01	10	11			00	01	10	11
00	-	-	-	1		00	-	-	-	1
01	-		-	-		01	-		-	-
10	-		1	1		10	-		1	1
11	-		-	-		11			-	-
	0	0	1	1			0	0	1	1

$F=y_1$

$G=F=y_1$

$x=0$					R_2	$x=1$				
	00	01	10	11			00	01	10	11
00	-	-	-			00	-	-	-	
01	-	1				01	-	1		
10	-	-				10	-	-		
11		1		-		11	1	1		-
	0	1	0	0			1	1	0	0

F

$G=y_1$

Possiamo usare 3 MUX:

1. 0,0,0,1 che produce F
2. 0, not y_2 , not y_2 , 1 che produce G
3. F, G, 0, 0 che produce R_3 ,

I primi due usano y_1, y_0 , come selettori, il terzo usa 0,x per selezionare F o G a seconda del valore di x.

In questo caso la funzione non dipende da x, ed anzi corrisponde alla funzione

$$S_2=y_1$$

Possiamo usare 2 MUX con input:

1. 0, 1, 0, 0 che produce F
2. F, y_1 , 0, 0 che produce R_2

Il primo usa y_1, y_0 , come selettori, il secondo usa 0,x per selezionare F o G a seconda del valore di x.

$x=0$					S_1	$x=1$				
	00	01	10	11			00	01	10	11
00	-	-	-	1		00	-	-	-	1
01	-	1		1		01	-	1		1
10	-	1		1		10	-	1		1
11		1		-		11		1		-
	0	1	0	1			0	1	0	1
$F=y_0$						$G=F=y_0$				

In questo caso la funzione non dipende da x , ed anzi corrisponde alla funzione

$$S_1=y_0.$$

$x=0$					R_1	$x=1$				
	00	01	10	11			00	01	10	11
00	-	-	-			00	-	-	-	
01	-		1			01	-		1	
10	-		1			10	-		1	
11	-		1	-		11	-		1	-
	0	0	1	0			0	0	1	0
F						$G=F$				

In questo caso la funzione non dipende da x , quindi basta un solo MUX con input:

0, 0, 1, 0,

che produce R_1 , e usa come selettori y_1, y_0 ,

$x=0$					S_0	$x=1$				
	00	01	10	11			00	01	10	11
00	-	-	-			00	-	-	-	1
01	-					01	-	1	1	1
10	-					10	-	1	1	1
11				-		11	1	1	1	-
	0	0	0	0			1	1	1	1
$F=0$						$G=1$				

In questo caso la funzione è

$$S_0=x$$

$x=0$					R_0	$x=1$				
	00	01	10	11			00	01	10	11
00	-	-	-	1		00	-	-	-	
01	-	1	-	1		01	-			
10	-	1	-	1		10	-			
11	-	1	-	-		11				-
	1	1	1	1			0	0	0	0

$F=1$
 $G=0$

In questo caso $R_0 = \text{not } x$. Non c'è bisogno di MUX.